

# Proposition de correction

★ ★ ★

## Agrégation interne 2020 – Partie 3

### 3. Le CAN (Convertisseur Analogique-Numérique)

**Q.62.** Chaque montage  $i$  est un comparateur.

**Q.63.** La tension  $E_{\text{réf.}}$  valant 8 Volts, le montage proposé permet de soumettre chaque entrée  $V_i^-$  à :

Entrée inverseuse	$V_1^-$	$V_2^-$	$V_3^-$	$V_4^-$	$V_5^-$	$V_6^-$	$V_7^-$
tension correspondante	1 V.	2 V.	3 V.	4 V.	5 V.	6 V.	7 V.

et chaque tension  $V_i^+$  à :

Entrée inverseuse	$V_1^+$	$V_2^+$	$V_3^+$	$V_4^+$	$V_5^+$	$V_6^+$	$V_7^+$
tension correspondante	$e$	$e$	$e$	$e$	$e$	$e$	$e$

On rappelle que quel que soit l'ALI  $i$ ,  $\begin{cases} \text{si } V_i^+ > V_i^- \implies s_i = +V_{\text{sat}} \implies \text{sortie}_i = 1 \\ \text{si } V_i^+ < V_i^- \implies s_i = -V_{\text{sat}} \implies \text{sortie}_i = 0 \end{cases}$

On en déduit donc le tableau suivant selon les valeurs de  $e$  :

Valeur de $e$ en V.	< 1	[1; 2[	[2; 3[	[3; 4[	[4; 5[	[5; 6[	[6; 7[	> 7
État $\text{sortie}_i$ de l'ALI $i$								
$\text{sortie}_7$	0	0	0	0	0	0	0	1
$\text{sortie}_6$	0	0	0	0	0	0	1	1
$\text{sortie}_5$	0	0	0	0	0	1	1	1
$\text{sortie}_4$	0	0	0	0	1	1	1	1
$\text{sortie}_3$	0	0	0	1	1	1	1	1
$\text{sortie}_2$	0	0	1	1	1	1	1	1
$\text{sortie}_1$	0	1	1	1	1	1	1	1
Sortie décodeur $a_2a_1a_0$	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1

**Q.64.** Pour un codage sur 3 bits  $a_2a_1a_0$ ,  $2^3 - 1$  (7) ALI sont nécessaires.

$\implies$  Pour un codage sur 16 bits  $a_{15}a_{14} \dots a_1a_0$  :  $2^{16} - 1$  ALI sont nécessaires (65 535 ALI).

**Q. 65.**

Notre programme affichera deux choses (l'énoncé ne demande que les sorties du décodeur logique) :

- les valeurs des différentes sorties des ALI (en binaire)
- les sorties du décodeur logique

On propose le programme suivant que l'on tape directement en console pour pouvoir effectuer des tests à la suite (les tests ne sont pas demandés par l'énoncé) :

```

>>> def conversion(e) :
...     # on ajoute un nouveau tableau a2a1a0
...     # ce tableau contient la sortie du décodeur
...     if e < 1 :
...         sorties=[0,0,0,0,0,0,0]
...         a2a1a0=[0,0,0] # rajouté
...     elif e >= 1 and e < 2 :
...         sorties=[0,0,0,0,0,0,1]
...         a2a1a0=[0,0,1] # rajouté
...     elif e >= 2 and e < 3 :
...         sorties=[0,0,0,0,0,1,1]
...         a2a1a0=[0,1,0] # rajouté
...     elif e >= 3 and e < 4 :
...         sorties=[0,0,0,0,1,1,1]
...         a2a1a0=[0,1,1] # rajouté
...     elif e >= 4 and e < 5 :
...         sorties=[0,0,0,1,1,1,1]
...         a2a1a0=[1,0,0] # rajouté
...     elif e >= 5 and e < 6 :
...         sorties=[0,0,1,1,1,1,1]
...         a2a1a0=[1,0,1] # rajouté
...     elif e >= 6 and e < 7 :
...         sorties=[0,1,1,1,1,1,1]
...         a2a1a0=[1,1,0] # rajouté
...     else :
...         sorties=[1,1,1,1,1,1,1]
...         a2a1a0=[1,1,1] # rajouté
...     # la fonction conversion retourne l'état des sorties
...     # et la sortie du décodeur
...     return sorties, a2a1a0 # modifié
...
>>> # fin de la définition de la fonction "conversion"
>>> #
>>> #####
>>> # Effectuons quelques tests pour voir si ça fonctionne :
>>> conversion(0.32)
([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0])
>>> conversion(1.6)
([0, 0, 0, 0, 0, 0, 1], [0, 0, 1])
>>> conversion(2.1)
([0, 0, 0, 0, 0, 1, 1], [0, 1, 0])
>>> conversion(3)
([0, 0, 0, 0, 1, 1, 1], [0, 1, 1])
>>> conversion(4.7)
([0, 0, 0, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 0])
>>> conversion(5.8)
([0, 0, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 1])
>>> conversion(6.9)
([0, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 0])
>>> conversion(7.24)
([1, 1, 1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1])

```